

Hardvérový generátor náhody

Su dve druhy generátorov náhodných čísel: pseudonáhodné a pravé. Tie pseudonáhodné su tvorené algoritmom. Teda pokiaľ poznám algoritmus a jeho počiatočný stav, teoreticky som schopný vypočítať každé číslo, ktoré takýto algoritmus “náhodne” vygeneruje. Pravý generátor náhodných čísel generuje čísla, ktoré nie je možné predovedať. Takéto pravé generátory zväčša používajú nejaký fyzikálny fenomén ako zdroj náhody.

Tento obvod používa na generovanie náhodného signálu lavínový šum vznikajúci pri priraze diódy. Tento šum je ďalej zesilený a spracovaný na digitálny signál. Takto obvod môže slúžiť ako zdroj náhody. Na digitalizovanie signálu na výstupe sme použili programovateľný modul Arduino.

Obvod

 


Figure 1: Schéma obvodu.

Obvod je napájaný z 12V externého zdroja cez vstup V_{in} a signál je privedený na A-D prevodník A0 na doske Arduino-a. Tranzistory T1 a T2 majú spojené bázy a spolu umožnia generovanie lavínového šumu v záverne polarizovanom PN prechode. Tento šum je potom ďalej zesilený tranzistorom T3 a privedený cez rozdeľovač napätia na A-D prevodník A0.

Spracovanie nahodného signálu

Nahodný signál z prevodníka A0 je spracovaný programom bežiacim na Arduine a to nasledovne:

1. **Kalibrácia:** prvých 10 sekúnd je signál nahrávaný a určí sa jeho stredná hodnota.
2. **Vzorkovanie:** po každom ďalšom odčítaní údaj sa tento údaj porovná so strednou hodnotou. Ak je väčší ako stredná hodnota, výstup je 1. Inak je výstup 0.

Takto nám poskytuje tento obvod sekvenciu náhodne za sebou idúcich núl a jednotiek.

Tento výstup je ešte možné v rámci programu filtrovať napríklad von Neumannovým filtrom. Takýto filter zoberie zo vstupu dve posledné čísla. Pokiaľ sú obe rovnaké, napr. 11 alebo 00 tak ich zahodí. V prípade poradia 01 je výstup 1 a v prípade poradia 10 je výstup 0.

Hotové zariadenie

 


Figure 2: Fotografia už hotového zariadenia.

Zoznam súčiastok

Súčiastka	Počet	Súčiastka	Počet
Arduino	1	1, 5M Rezistor	1
2N3904 Tranzistor	3	0, 1 μ F Kondenzátor	1
4, 7k Rezistor	2	10 μ F Kondenzátor	1
10k Rezistor	1	12V DC Adaptér	1

Table 1: Menný zoznam súčiastiek.

Referencie

<http://robseward.com/misc/RNG2/>

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umov%C3%BD_gener%C3%A1tor